



Vous disposez d'une résistance de $2\ \Omega$, et d'un potentiomètre (résistance variable) allant de 2 à $10\ \Omega$. Vous avez besoin d'une résistance de $1,5\ \Omega$.

Comment vous y prendre ?